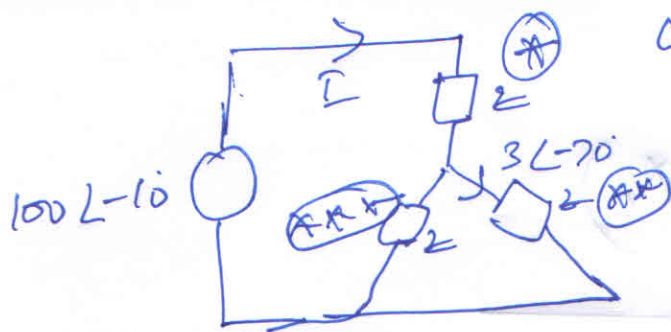


Q.4b.

(a) Power factor of source.



current 'I' drawn from source = $6\angle-70^\circ$ amp.

Therefore, angle betⁿ Voltage & current = 60°

(Power factor) $\cos 60^\circ = 0.5$ (lagging) } (3)

(b) $Z_{\text{total}} = \frac{3}{2} Z = \frac{100\angle-10^\circ}{6\angle-70^\circ} = \frac{100}{6} \angle 60^\circ = \frac{3}{2} Z$

$Z = \frac{200}{9} \angle 60^\circ = \frac{100}{9} \angle 60^\circ = 11\angle 60^\circ \text{ ohms}$ } (5)

(c) Active & Reactive power by Z } (5)

$= (6)^2 [(5.5 + j 9.52)]$

$= (198 + j 342.94)$
P_{active} Q_{VAR.}

(d)

(5) $\left\{ \begin{aligned} &= 9(5.5 + j 9.52) \\ &= (49.5 + j 85.68) \end{aligned} \right\}$ Same for both } (5)

d

$$\frac{V^2}{X_C} = Q$$

$$574.3 = \frac{(100)^2}{X_C}$$

$$X_C = \underline{19.44} \, \Omega = \frac{1}{\omega C}$$

$$= \underline{0.00163 \, F.}$$

7